

# 实验一

## 多路选择器与 CPU 辅助模块设计实验报告

姓名：方晓霖 学号：3150105184 专业：混合班

课程名称：计算机组成实验 同组学生姓名：无

实验时间：2017-03-07 实验地点：紫金港东 4-509 指导老师：张明敏、洪奇军

## 一、实验目的和要求

### 1.1 实验目的

1. 熟练掌握 EDA 开发工具和开发流程
2. 复习数字逻辑设计实现方法
3. 扩展优化逻辑实验基本模块
4. 优化计算机系统实现的辅助模块
5. 了解计算机硬件系统中到的最基本模块


### 1.2 实验要求

1. 整理设计逻辑实验输出模块  
多路选择器、基本算术逻辑运算模块、数据扩展模块
2. 整理逻辑实验输出的辅助模块  
消除机械抖动模块、通用分频模块
3. 设计存储器 IP 模块  
32 位 ROM、32 位 RAM
4. 设计 CPU 调试测试显示通道模块  
在逻辑实验 Exp13 基础上重建

## 二、实验内容和原理

### 2.1 逻辑实验输出模块优化——基础逻辑器件

多路选择器 MUX

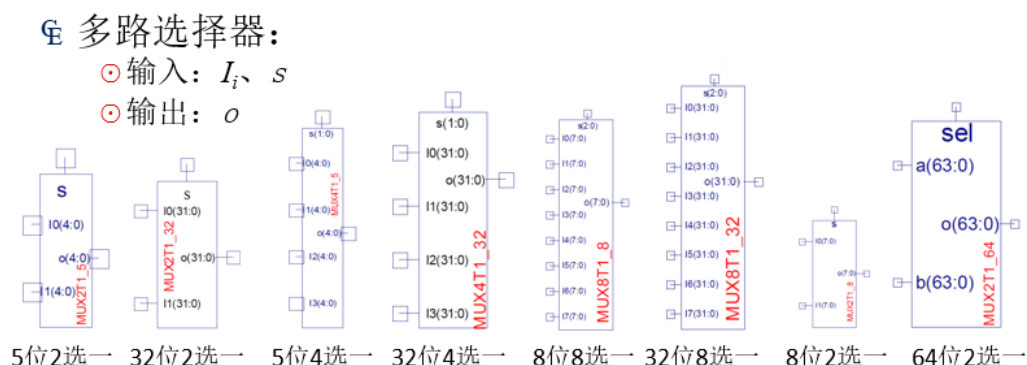

当  $s$  为不同的值时，选择不同的输入  $I_i$  作为输出。具体将在下一部分详细说明。

### 2.2 逻辑实验输出模块优化——辅助逻辑部件

#### 1. 八数据通路模块：Multi\_8CH32

功能：多路信号显示选择控制

用于 CPU 等各类信号的调试和测试，由 1 个或多个 8 选 1 选择器构成。

EN：使能信号（仅控制通道 0）

SW[7:5]：通道选择控制

Point\_in(63:0)：小数点输入（每个通道 8 位，共 64 位）


LES(63:0)：使能 LE（闪烁）控制输入（每个通道 8 位，共 64 位）

Data0-Data7[31:0]：数据输入通道(Data0 特殊)

LES\_out(7:0)：当前使能位输出

Point\_out(7:0)：当前小数点输出

逻辑符号——

 

#### 2. 逻辑实验通用分频模块 M1: clk\_div.v

功能：32 位计数分频输出：clkdiv

CPU 时钟输出：Clk\_CPU

3. 只读存储器 IP 核 M14-1: ROM\_32\_32
4. 随机存储器 IP 核 M14-2: RAM\_32\_32
5. 其他模块——
  - 开关去抖动模块 M2 优化: SAnti\_jitter.v
  - 双 32 位数据输入 IP 核 M4: SEnter\_2\_32
  - 七段码显示器 IP 核 M3: SSeg7\_Dev
  - LED 并行显示模块 M6: SP10
  - .....

在本实验中，使用提供的文件

## 三、主要仪器设备

### 实验设备


装有 Xilinx ISE14.7 的电脑  
Sword 开发板

1 台  
1 个

## 四、操作方法与实验步骤

### 1. 顶层模块

根据原理图模板实现  
放置模块，连接若干信号，指定导线输入输出

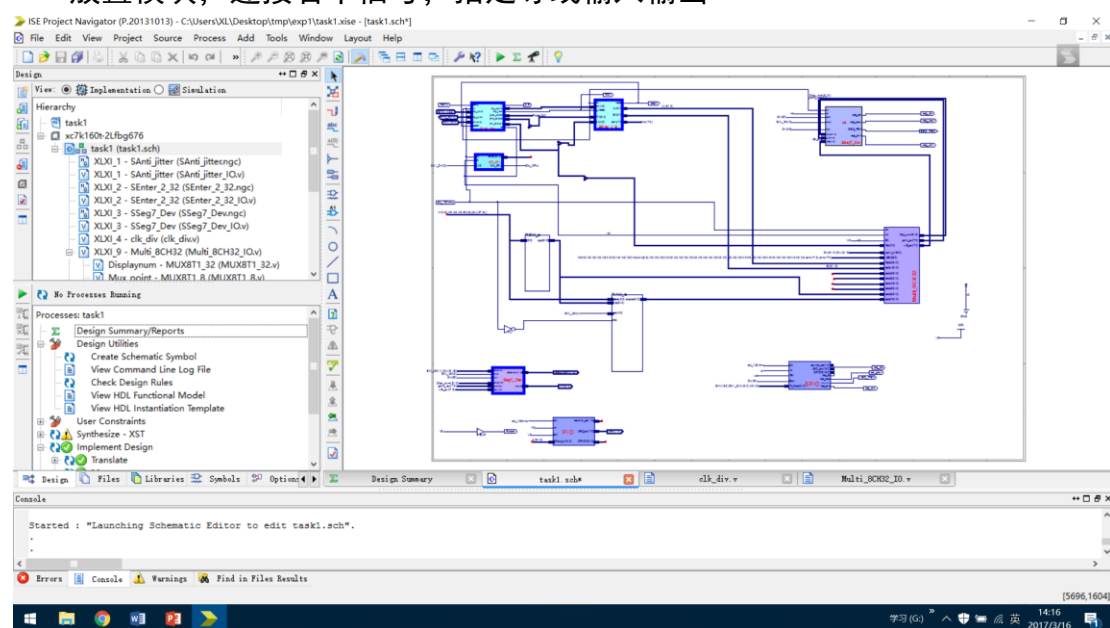


原理图检查无误

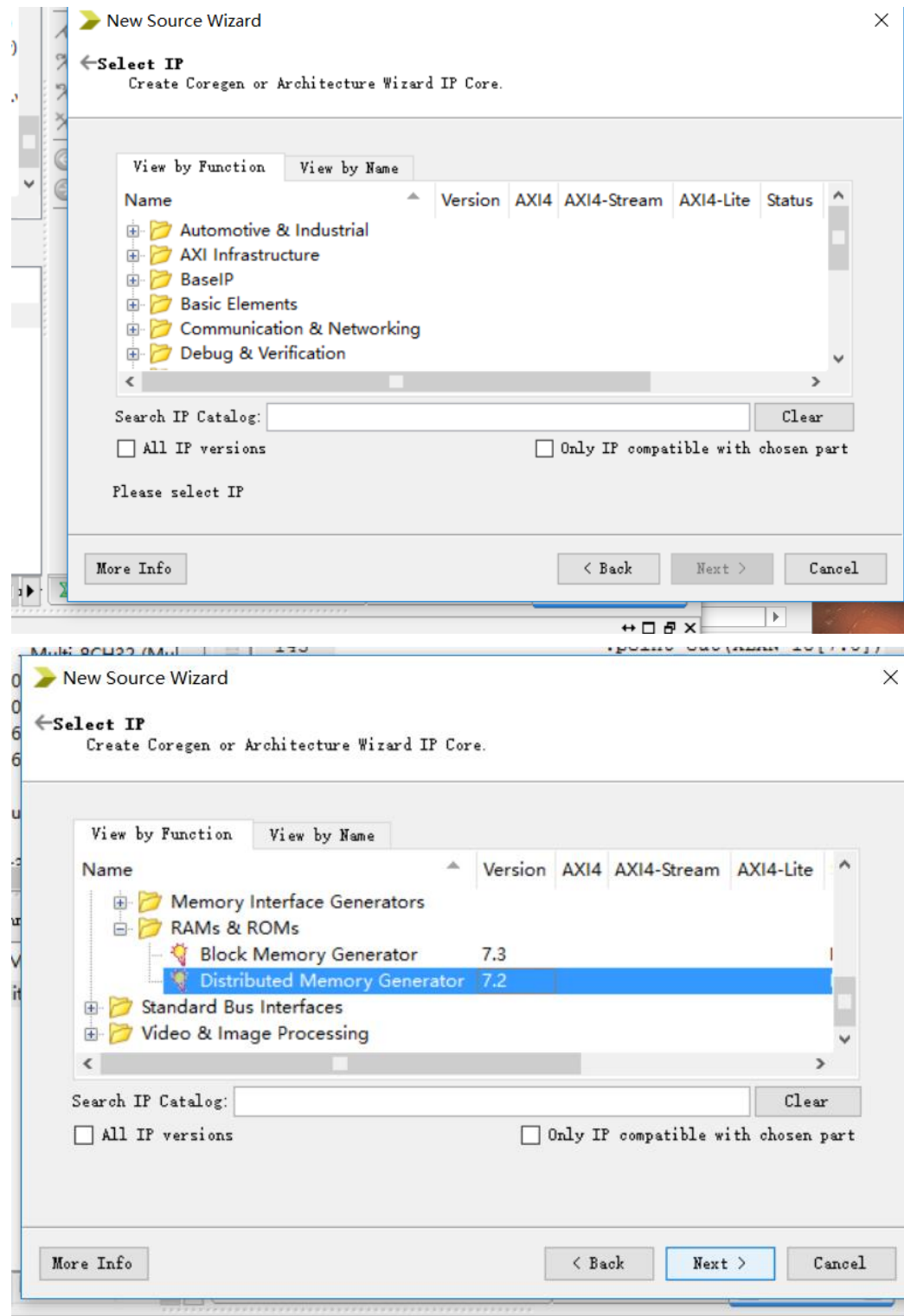
## 2. 存储器 IP 核生成

ROM 的 IP 核的生成——


在 ISE 集成菜单上 New source,, 选择新建 IP, 点击 Next, 选择 Distributed Memory




填入 1024 和 32，选择 ROM

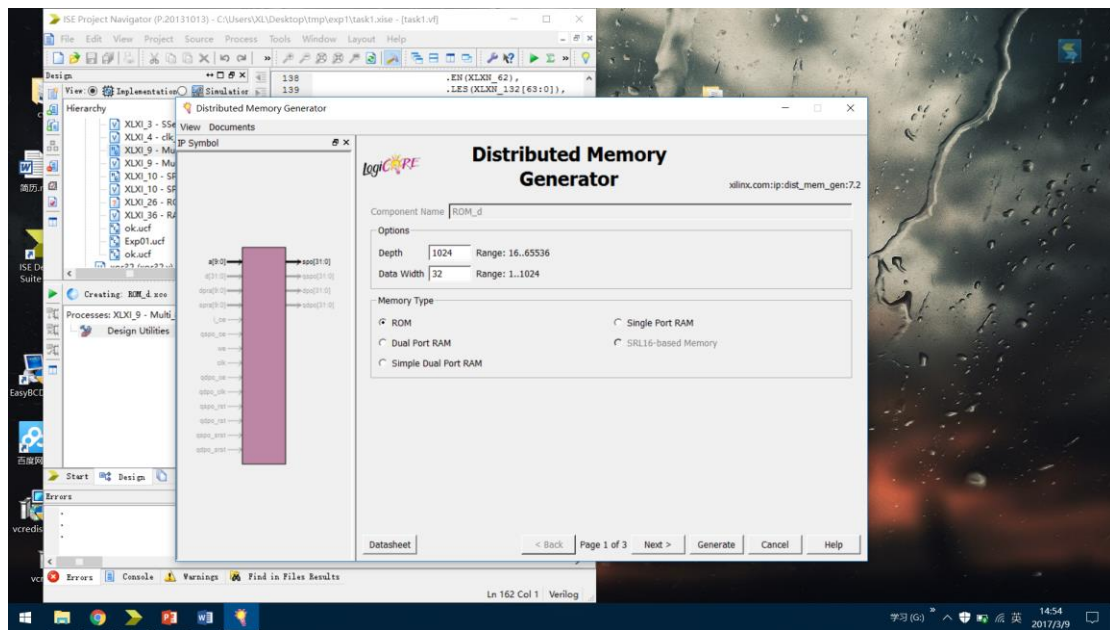

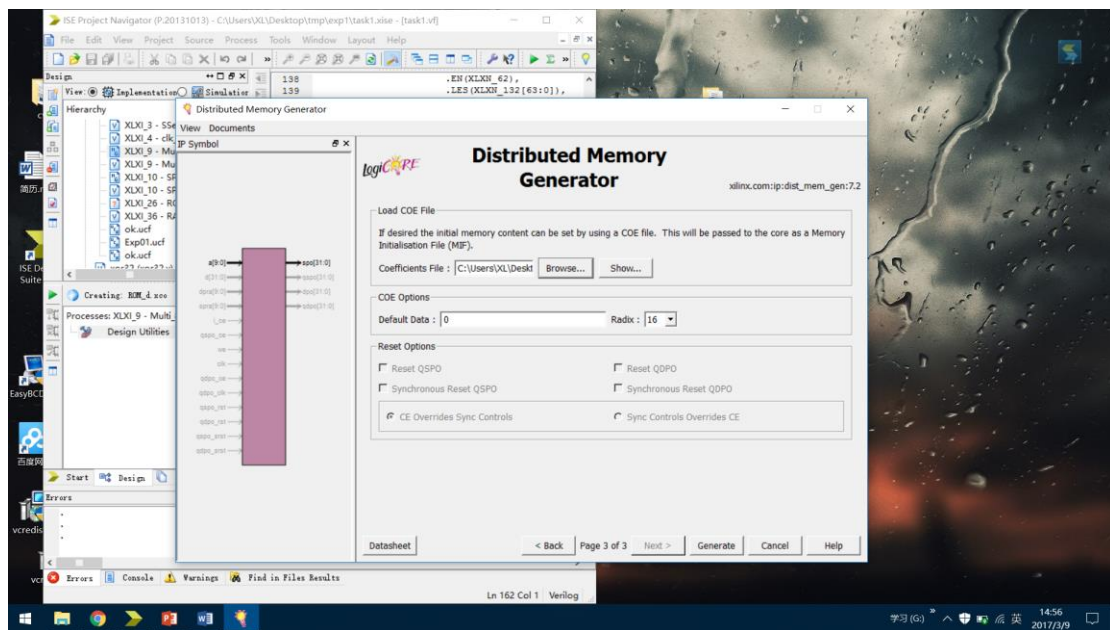点击 Next，点击 Browse...，选择初始化关联文件。ROM.coe 已给出，完成后点击 generate 生成。




选择 symbol 即可调用新生成的 ROM

 

RAM 的生成——

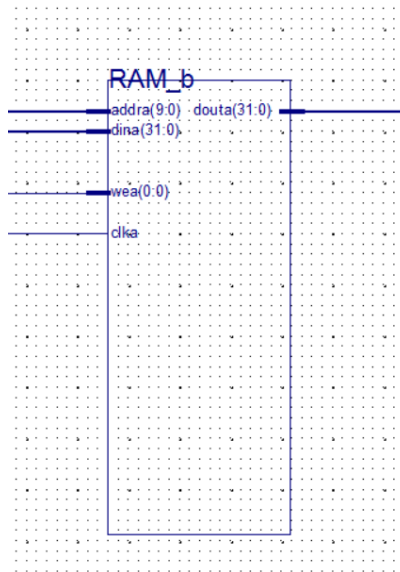过程与 ROM 类似，在第一步选择 Block Memory Generator。生成后调用。  
生成的逻辑符号——




### 3. 附加要求——基本逻辑模块代码和模拟图


#### 1) 5 位 4 选 1——MUX4T1\_5

```
18 // Additional Comments:
19 //
20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
21 module MUX4T1_5(input [1:0]s,
22                input [4:0]I0,
23                input [4:0]I1,
24                input [4:0]I2,
25                input [4:0]I3,
26                output reg[4:0]o
27                );
28
29     always@* //5位4选1，I0、I1、I2、I3对应选择通道0、1、2、3
30     case(s)
31     0:
32         o=I0;
33     1:
34         o=I1;
35     2:
36         o=I2;
37     3:
38         o=I3;
39     endcase
40
41 endmodule
42
```

模拟所用数据

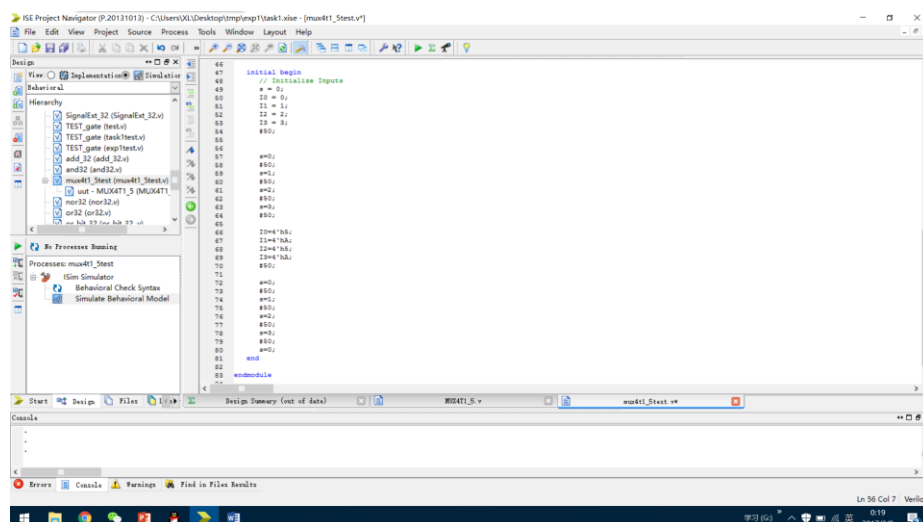

得到模拟图。

 

- 100ns 前, s 为 00, 输出选择 I0, 在图上为 00 无误。
- 100ns 时, s 变为 01, 输出选择 I1, 在仿真图上为 01 无误。
- 150ns 时, s 变为 10, 输出选择 I2, 在仿真图上为 10 无误。
- 200ns 时, s 变为 11, 输出选择 I3, 在仿真图上为 11 无误。
- 250ns 时, I0 变为 0101, I1 变为 1010, I2 变为 0101, I3 变为 1010。
- 300ns 时, s 变为 00, 输出选择新的 I0, 在仿真图上为 0101 无误。
- 350ns 时, s 变为 01, 输出选择新的 I1, 在仿真图上为 1010 无误。
- 400ns 时, s 变为 10, 输出选择新的 I2, 在仿真图上为 0101 无误。
- 450ns 时, s 变为 11, 输出选择新的 I3, 在仿真图上为 1010 无误。

## 2) 32 位 4 选 1——MUX4T1\_32

代码:


```
20 //////////////////////////////////////////////////
21 module MUX4T1_32(input [1:0]s,
22                 input [31:0]I0,
23                 input [31:0]I1,
24                 input [31:0]I2,
25                 input [31:0]I3,
26                 output reg[31:0]o
27                 );
28
29     always@* //32位4选一,I0、I1、I2、I3对应选择通道0、1、2、3
30     case(s)
31         0: o=I0;
32         1: o=I1;
33         2: o=I2;
34         3: o=I3;
35     endcase
36
37 endmodule
38
```

Design Summary

MUX2T1\_64.v MUX2T1\_32.v MUX4T1\_32.v mux4




仿真所用数据：

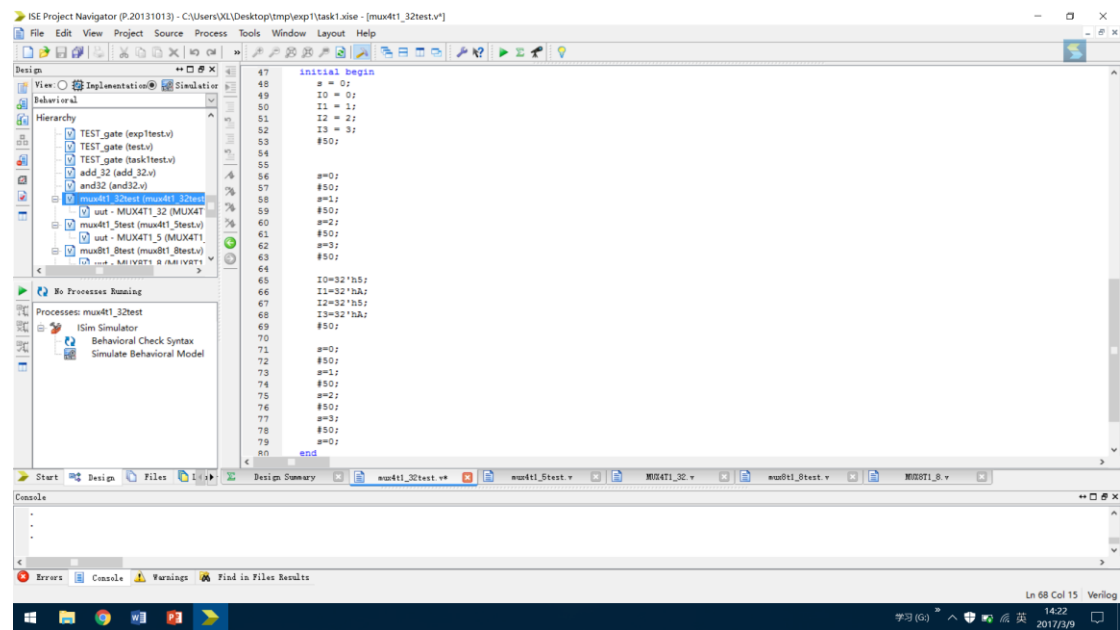

此处，变化与 MUX4T1\_5 完全相同，仅输入的 5 位数据改为 32 位数据

### 3) 8 位 8 选 1——MUX8T1\_8


代码：

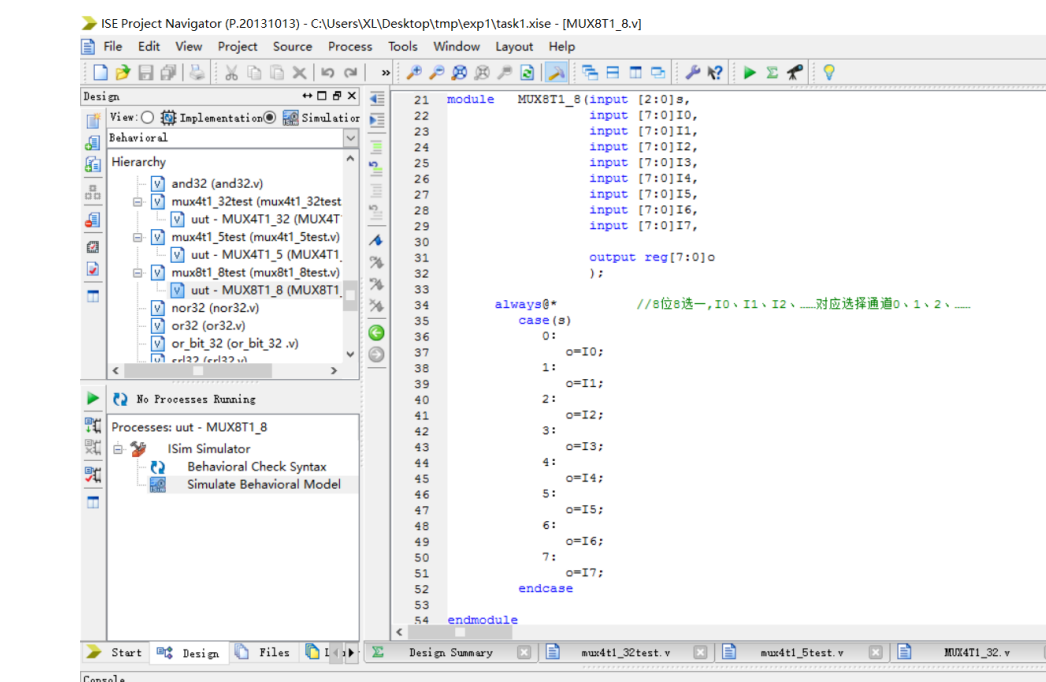




此处，8 选 1，即 s 的输入从原来的 0 到 3 改为 0 到 7。对应选择输出 I0 到 I7。

## 仿真所用代码

 

## 得到仿真图

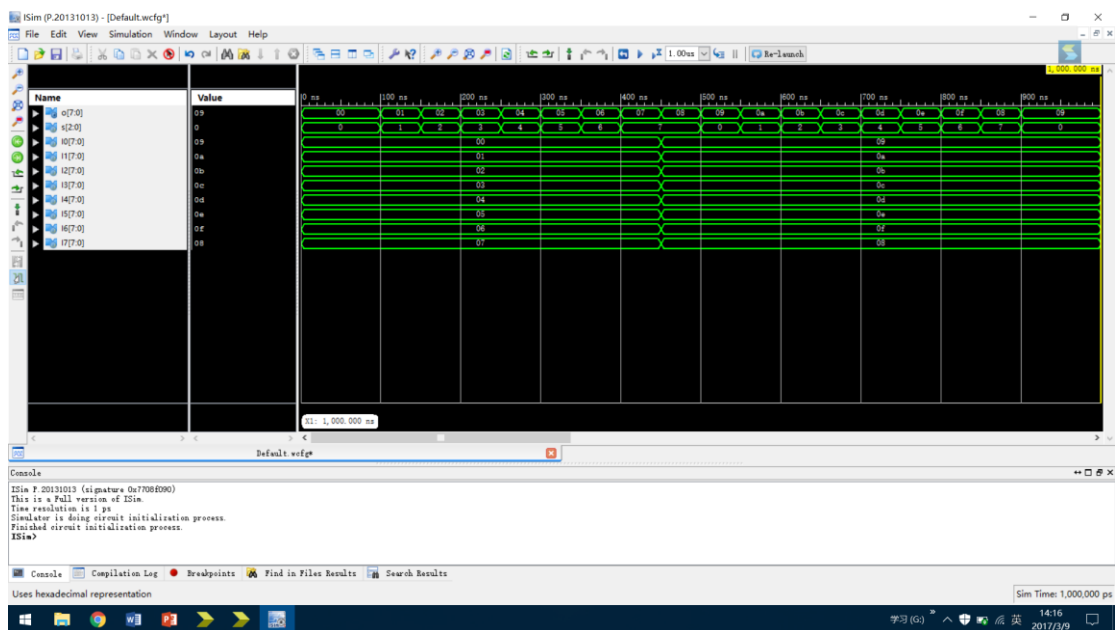

可以看到每 50ns，s 不断变化，从 0 到 7 时，输出数据 o 从 0 变化到 7。  
450ns 时，I0 到 I7 的数据发生变化，o 对应发生改变，选择了新的 I7，输出 8。  
500ns 后 s 每次改变时，o 都选择相应新的的 I<sub>i</sub>，输出无误。

其他多路选择器原理均相同，仅输入位数，选择位数不同，此处不再截图说明。

#### 4. 八数据通路模块：Multi\_8CH32 设计

调用前一步所设计的多路选择器。，用 HDL 结构化调用和行为混合描述实现。

代码：

```
module Multi_8CH32(input clk,
                   input rst,
                   input EN,           //Write EN
                   input[2:0]Test,     //ALU&Clock,SW[7:5]
                   input[63:0]point_in,
                                   //针对 8 位显示输入各 8 个小数点
                   input[63:0]LES,
                                   //针对 8 位显示输入各 8 个闪烁位
                   input[31:0] Data0,  //disp_cpudata
                   input[31:0] data1,
                   input[31:0] data2,
                   input[31:0] data3,
                   input[31:0] data4,
                   input[31:0] data5,
                   input[31:0] data6,
                   input[31:0] data7,
                   output [7:0] point_out,
                   output [7:0] LE_out,
                   output [31:0]Disp_num
                   );
    reg[31:0] disp_data = 32'hAA5555AA;
    reg[7:0]  cpu_blink = 8'b11111111, cpu_point = 4'b00000000;

    MUX8T1_32 Displaynum (
        .s(Test),
        .I0(disp_data),
        .I1(data1),
        .I2(data2),
        .I3(data3),
        .I4(data4),
        .I5(data5),
        .I6(data6),
        .I7(data7),
        .o(Disp_num)
    );

    MUX8T1_8 Mux_point(
        .s(Test),
        .I0(cpu_point),
        .I1(point_in[15:8]),
        .I2(point_in[23:16]),
        .I3(point_in[31:24]),
        .I4(point_in[39:32]),
        .I5(point_in[47:40]),
        .I6(point_in[55:48]),
        .I7(point_in[63:56]),
        .o(point_out)
    );


    MUX8T1_8 Mux_blink(
        .s(Test),
        .I0(cpu_blink),
        .I1(LES[15:8]),
        .I2(LES[23:16]),
        .I3(LES[31:24]),
        .I4(LES[39:32]),
```

```

        .I5(LES[47:40]),
        .I6(LES[55:48]),
        .I7(LES[63:56]),
        .o(LE_out)
    );
always@(posedge clk)begin
    if(EN) begin
        disp_data <= Data0;
        cpu_blink <= LES[7:0];
        cpu_point <= point_in[7:0];
    end
    else begin
        disp_data <= disp_data;
        cpu_blink <= cpu_blink;
        cpu_point <= cpu_point;
    end
end
end
endmodule

```

调用逻辑符号：

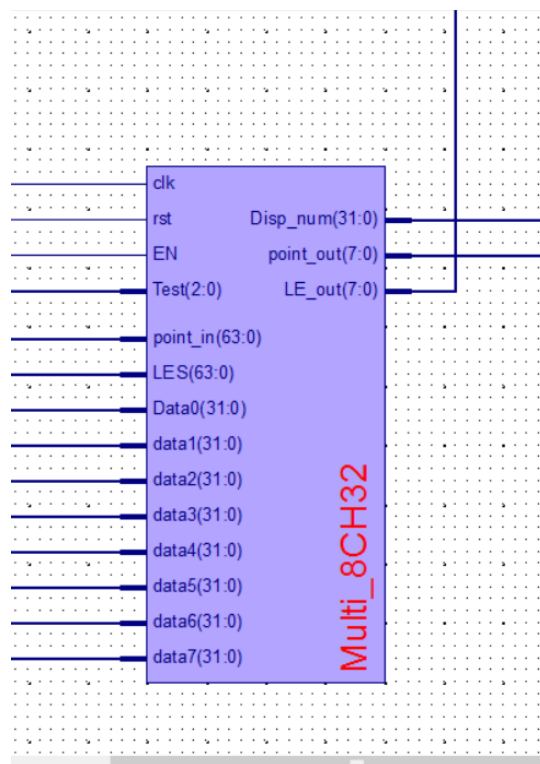

# 五、实验结果与分析

根据给出的 UCF 定义，对应按键功能为——

## 输入设备功能定义




开关定义	=0	=1	备注
SW[0]	图形(七段点阵)	文本(16进制)	
SW[1]	32位二进制高16位	32位二进制低16位	Arduino-Sword 002
SW[2]	CPU全速时钟	CPU单步钟	CPU时钟切换
SW[4]	存储器写禁止	存储器写使能	存储单元写控制
SW[7:5]	=000	通道0	Ai
	=001	通道1	Bi
	=010	通道2	SUM(ALU_Out)
	=011	通道3	Sign extension
	=100	通道4	1 bit Ext. to 32 bits
	=101	通道5	通用分频输出
	=110	通道6	ROM_D输出
	=111	通道7	RAM_B输出D(31:0)
按键定义	=0	=1	备注
BTN[0]		正脉冲左移	SW[15]=0,SW[7:5]<=001
BTN[1]		正脉冲右移	SW[15]=0,SW[7:5]<=001
BTN[2]		正脉冲输入修改	SW[15]=0,SW[7:5]<=001
RSTN			长按复位

SW[0]——文本图形选择  
当开关处在低位，图形显示




当开关处在高位，文本 16 进制显示数字 1 到 8

 

SW[1]——高低 16 位选择

当开关在高位，如上图所示，显示前 4 位高位

当开关在低位，显示后 4 位低位

 





SW[7:5]——显示通道选择

000 时显示 12345678


010 时，左 2、3 位快速跳动，左 1 位显示计数，从 0 到 F

 

111 时，所有位数同时跳动，从 0 到 F

 


011 时，小数点移动闪烁

 


其他每个模式已在验收时展示，此处不全部列出。

左一开关——按键输入方式选择

 
当开关在高位时，移位操作。每次小键盘出现操作，整体左移一位，同时新增位数位小键盘所按下的对应按键






 


 当开关在低位时，修改操作。通过小键盘选择要进行操作位数，左边第、2列分别为左移、右移。选中的位数会出现闪烁。



 

按下小键盘第三列，选中的位数每次加 1。  
如图，所选择的位数为左数第四位。

 



## 六、讨论、心得

本次实验为此学期的第一次实验。

由于在数字逻辑设计课程中已经基本接触过 ISE 及 verilog 语言，因此此次试验较为简单。

在原理图设计实现过程中，连线时可能出现一些 bus 命名上的问题，需要小心注意，否则如果出现 bug，需要很长时间才能找到并修正。

多路选择器的描述和实现较为简单，在逻辑课上已经做过很多次。此处只需要自己设计一下仿真数据即可。

ROM 和 RAM 的 IP 核生成也较为简单，按步骤操作即可。要注意在选择 IP 时不能选错，对应的 COE 文件不要选反。

经过此次试验，日后实验的基本框架已经基本搭建起来，在 SWORD 实验板上的结果实现无误。如果还有时间，还可以通过修改不同通路的值实现更多功能，如 LED 跑马灯等。